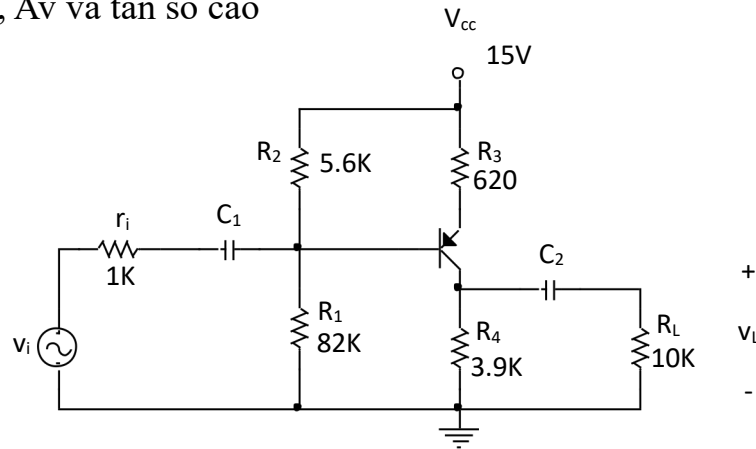


BÀI TẬP GIỮA KỲ HP: MẠCH ĐIỆN TỬ 2

Bài 1.

Cho mạch như hình vẽ. Cho $V_{BEQ} = 0.5V$, $h_{fe} = 100$, $C_1 = 22\mu F$, $C_2 = 10\mu F$, $C_{b'e} = 50pF$, $C_{b'c} = 2pF$, $r_{bb'} = 0$.

- Vẽ mạch khuếch đại đáp ứng tần số thấp.
- Tính Z_i , Z_o , A_v và tần số thấp.
- Vẽ mạch khuếch đại đáp ứng tần số cao.
- Tính Z_i , Z_o , A_v và tần số cao



Bài 2.

Cho mạch như hình 1. FET có: $g_m = 5 \cdot 10^{-3}$ mho, $r_{ds} = 2K$, $C_{gs} = 50pF$, $C_{gd} = 10pF$.

- Vẽ sơ đồ tương đương đáp ứng tần số cao
- Xác định Z_i , Z_o , $A_v = V_L/V_i$ đáp ứng tần số cao.
- Xác định tần số cắt cao suy giảm 3dB.

